

Schéma électronique

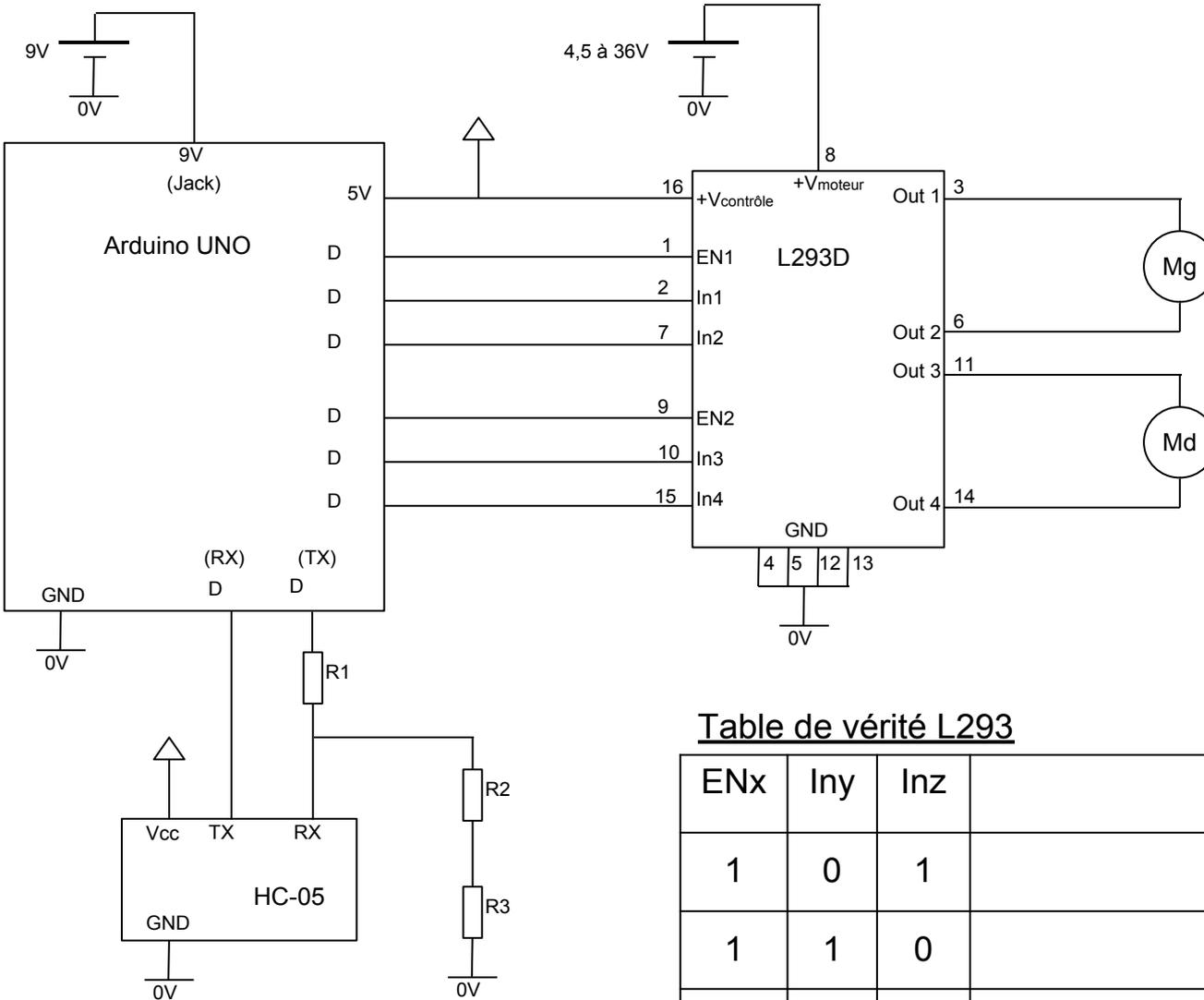


Table d'adressage

Arduino	L293D
D	EN1
D	In1
D	In2
D	EN2
D	In3
D	In4

Table de vérité L293

ENx	Iny	Inz	Fonctionnement
1	0	1	
1	1	0	
1	0	0	
1	1	1	
0	x	x	